







- A. Τι θα συμβεί στο παραπάνω κύκλωμα αν καεί το λαμπάκι L5;
- B. Τι θα συμβεί αν καούν τα λαμπάκια L4 και L7;
- C. Πού θα τοποθετούσες ένα διακόπτη, για να σβήνει με αντόν μόνο το λαμπάκι L6;

|