

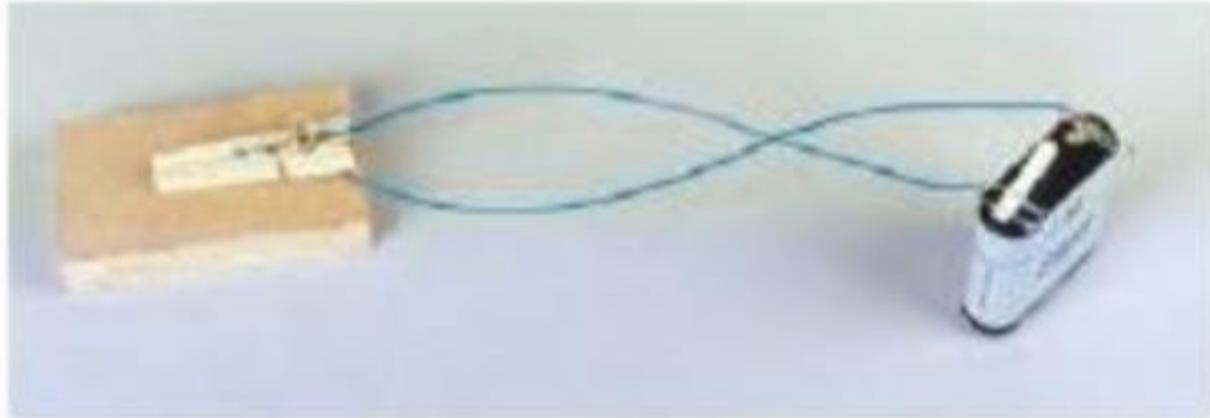


- Μπορεί να έχει εξασθενίσει η μπαταρία.
- Μπορεί να έχει καεί το λαμπάκι.
- Μπορεί να έχει κοπεί το καλώδιο.

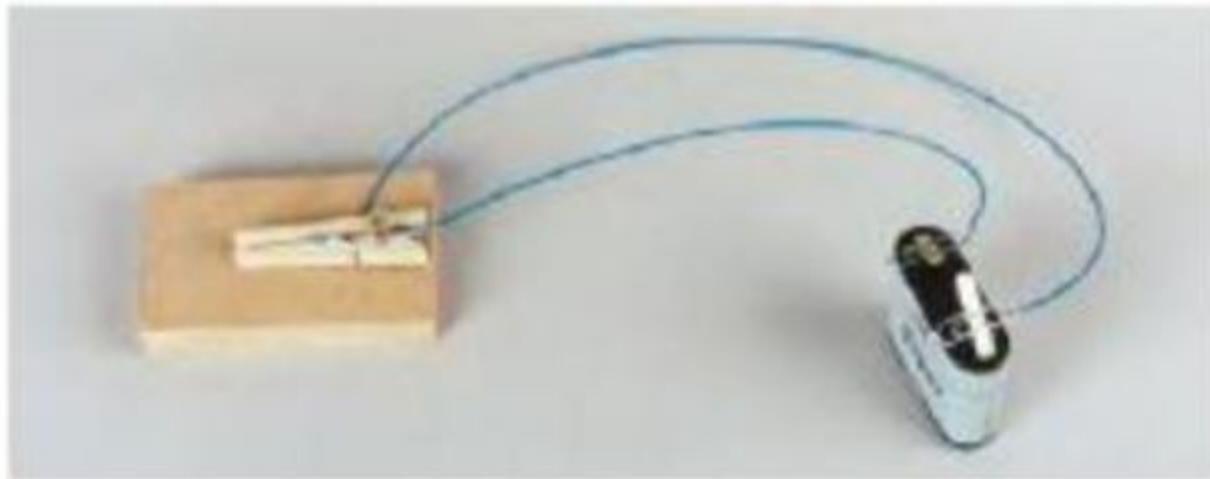• Μπορεί να μην κάνει καλή επαφή το καλώδιο με τους μπατάριας,
αφήνοντας έτσι το κύκλωμα ανοιχτό.



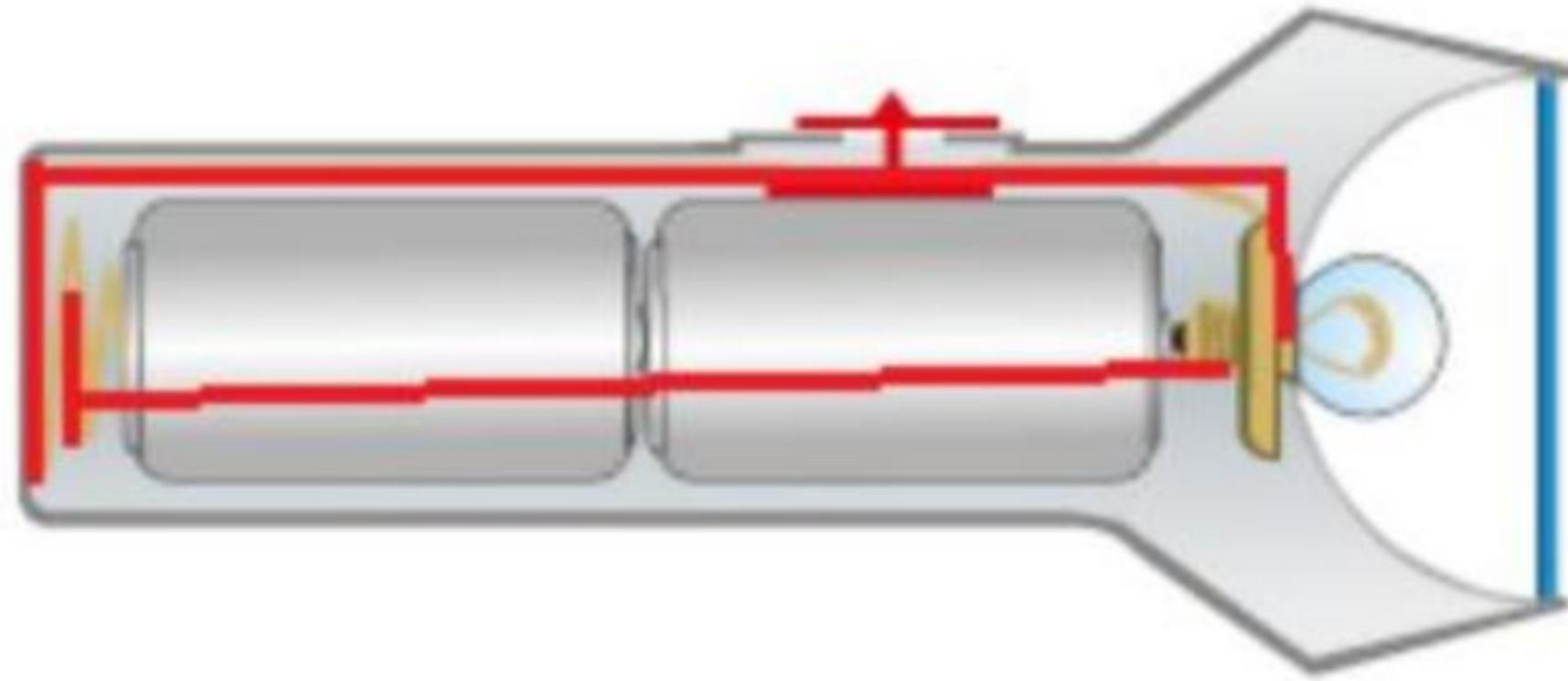

Το καλώδιο που έχει η λάμπα περιέχει στο εσωτερικό του δύο καλώδια που ξεκινούν από τους πόλους της πρίζας και φτάνουν στις λυχνιολαβής.