

- Αν ανοίξουμε τον διακόπτη $\Delta 1$, όλα τα λαμπάκια θα σβήσουν γιατί είναι συνδεδεμένα σε σειρά.
- Αν ανοίξουμε τον διακόπτη $\Delta 2$, όλα τα λαμπάκια θα σβήσουν και πάλι γιατί είναι συνδεδεμένα σε σειρά.

Οι συσκευές οι οποίες είναι συνδεδεμένες στο ηλεκτρικό κύκλωμα του σπιτιού είναι οι εξής: η λάμπα, η τηλεόραση, η κουζίνα, ο απορροφητήρας και τα πλυντήρια. Η σύνδεση που χρησιμοποιείται είναι παράλληλη ώστε οι συσκευές να λειτουργούν ανεξάρτητα και να μην επηρεάζονται από τη διακοπή λειτουργίας κάποιας από αυτές.

**Δεν αγγίζουμε καλώδια και πρίζες με
βρεγμένα χέρια γιατί υπάρχει κίδυνος
ηλεκτροπληξίας.**



**Δεν χρησιμοποιούμε ηλεκτρικές συσκευές
όταν κάνουμε μπάνιο γιατί αν πέσει το
πιστολάκι στο νερό θα περάσει το ηλεκ-
τρικό ρεύμα στο σώμα μας.**



Δεν χρησιμοποιούμε σπασμένα φις καλωδίων στις πρίζες.



Δεν χρησιμοποιούμε ηλεκτρικές συσκευές με χαλασμένα καλώδια.



Δεν ανοίγουμε τις ηλεκτρικές συσκευές,
ιδιαίτερα όταν λειτουργούν, γιατί στο
εσωτερικό τους έχουν γυμνά καλώδια.



Δεν πετάμε χαρταετό κοντά στα καλώδια
της ΔΕΗ γιατί αν μπλεχτεί σε αυτά θα
περάσει το ηλεκτρικό ρεύμα στο σώμα
μας.

