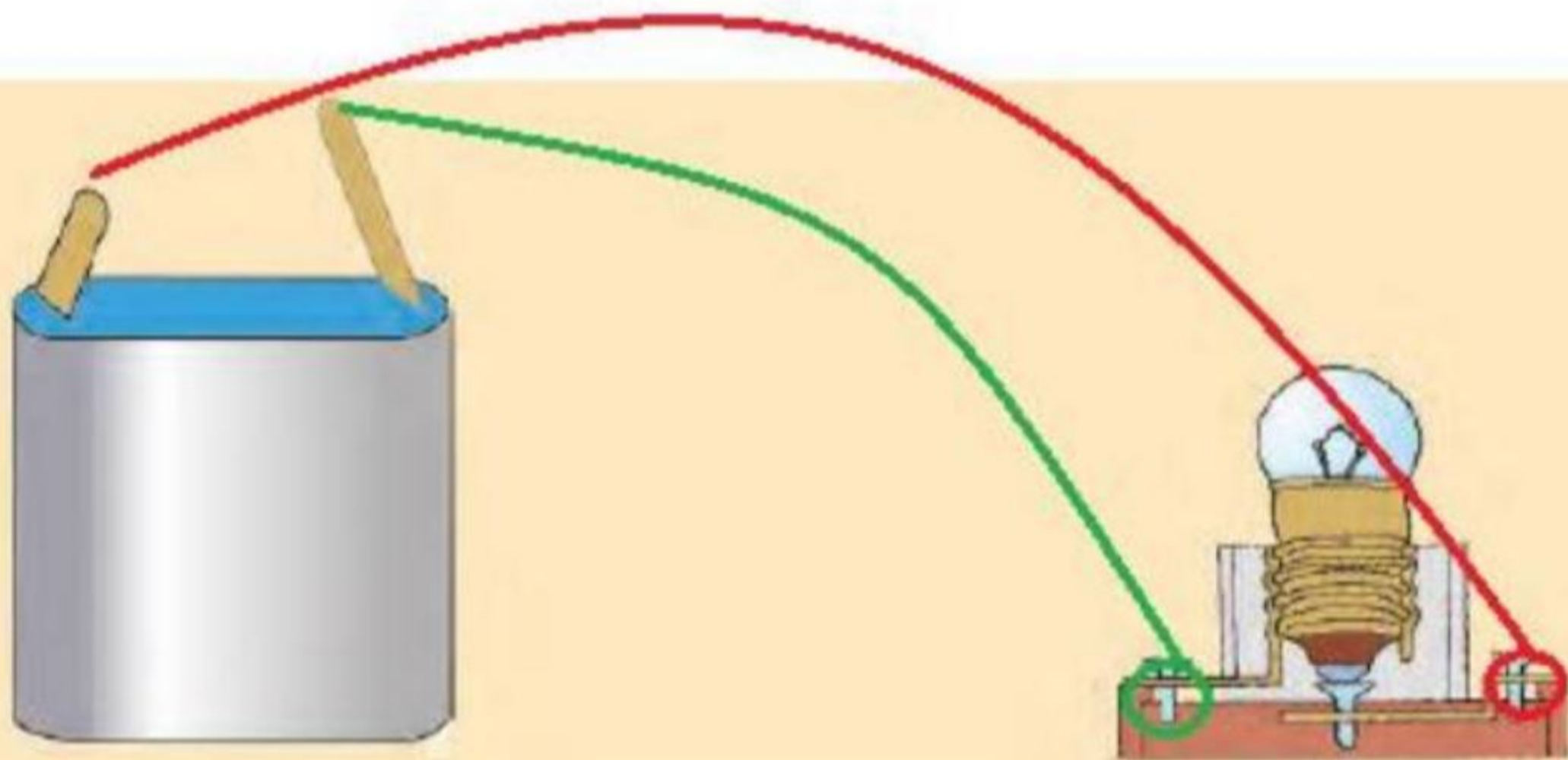


Η λυχνιολαβή κάνει τη χρήση του λαμπτήρα ασφάλεστη και ευκολότερη.




• Μπαταρία

- Λυχνιολαβή

- Λαμπάκι

- Δύο καλώδια

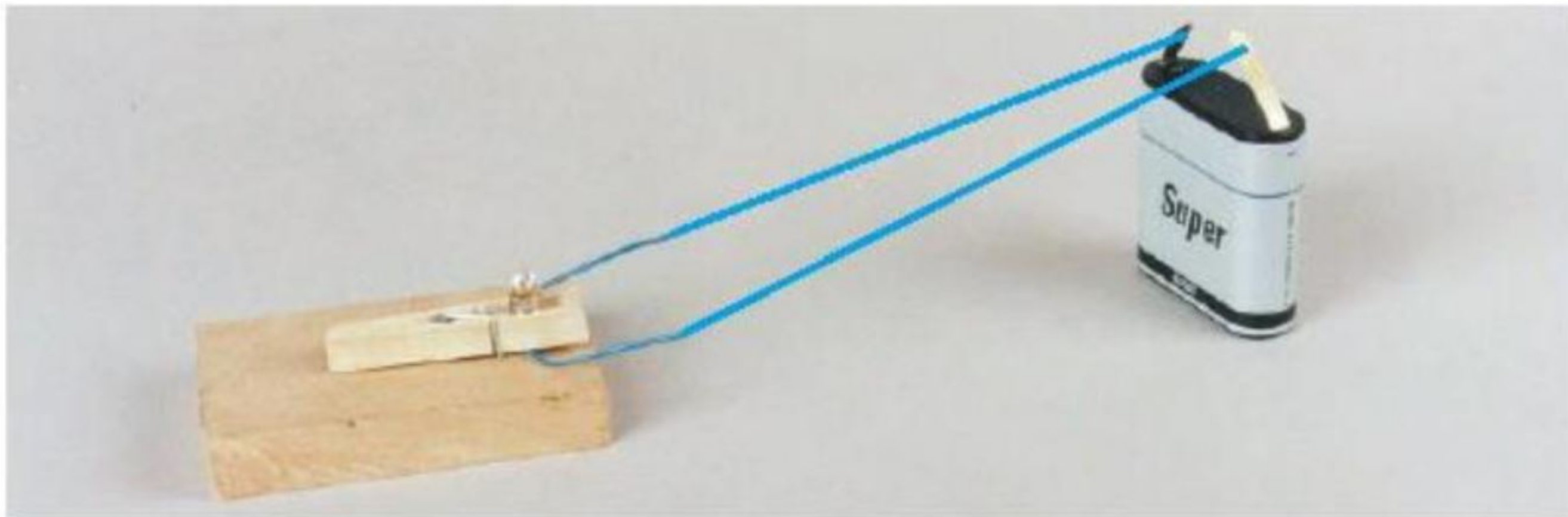

### **Παρατήρηση:**

Παρατηρούμε ότι το λαμπάκι ανάβει όταν συνδέουμε τους πόλους της μπαταρίας με τα καλώδια.

## **Συμπέρασμα:**

Η χρήση των λυχνιολαβών κάνει τη σύνδεση των λαμπτήρων πιο εύκολη και ασφαλή.